



# Descripción de *hardware*

*VHDL* para circuitos combinacionales

M.I. Bryan Emmanuel Alvarez Serna






*“Vive como si fueras a morir mañana;  
aprende como si fueras a vivir siempre.”*

*Mahatma Gandhi*

 
- ▶ **Codificador**
- ▶ Decodificador
- ▶ Demultiplexor
- ▶ Multiplexor



- Circuito para mostrar una salida en binario cuando hay una entrada activa.
- Se debe cumplir  $n > m$ .
- Las salidas  $m$  obedecen a  $n = 2^m$ .




 **Ejemplo:** Diseñar un CODI 4:2 sin prioridad.



$x_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y_0$	$y_1$
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

 **Ejemplo:** Diseñar un CODI 4:2 sin prioridad.



$x_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$y_0$	$y_1$
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


ENTITY codi IS
    PORT (X: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3);
          Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 1));
END ENTITY;

ARCHITECTURE BEAS OF codi IS
BEGIN

    WITH X SELECT
        Y <= "1000" WHEN "00",
            "0100" WHEN "01",
            "0010" WHEN "10",
            "0001" WHEN "11";

END ARCHITECTURE;
```

 - ▶ Codificador
- ▶ **Decodificador**
- ▶ Demultiplexor
- ▶ Multiplexor



# Decodificador




- Circuito para convertir de un código a otro.
- $n$  son las entradas y  $m$  las salidas.
- Los tipos de datos y tamaño puede variar.





 **Ejemplo:** Diseñar un DECO 2:3 para contar de 2 en 2 del 0 al 6.




$x_0$	$x_1$	$y_0$	$y_1$	$y_2$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

# Decodificador



 **Ejemplo:** Diseñar un DECO 2:3 para contar de 2 en 2 del 0 al 6.



$x_0$	$x_1$	$y_0$	$y_1$	$y_2$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


ENTITY deco IS
    PORT (X: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 1);
          Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2));
END ENTITY;

ARCHITECTURE BEAS OF deco IS
BEGIN

    WITH X SELECT
        Y <= "000" WHEN "00",
              "010" WHEN "01",
              "100" WHEN "10",
              "110" WHEN "11";

END ARCHITECTURE;
```

 - ▶ Codificador
- ▶ Decodificador
- ▶ **Demultiplexor**
- ▶ Multiplexor



# Demultiplexor




- Es similar al decodificador pero con una señal de selección.
- El tamaño de SEL depende del número de salidas.
- $n = 2^{SEL}$ .



# Demultiplexor



**Ejemplo:** Diseñar un DEMUX 1:2.

 


$SEL$	$y_0$	$y_1$
0	$x$	0
1	0	$x$

# Demultiplexor



**Ejemplo:** Diseñar un DEMUX 1:2.

 

<i>SEL</i>	<i>y</i> <sub>0</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>
0	<i>x</i>	0
1	0	<i>x</i>

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


ENTITY demux IS
    PORT (X: IN INTEGER RANGE 0 TO 15;
          Y0,Y1: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15;
          SEL: IN STD_LOGIC);
END ENTITY;

ARCHITECTURE BEAS OF demux IS
BEGIN
    PROCESS (SEL)
    BEGIN
        IF SEL = '0' THEN
            Y0 <= X; Y1 <= 0;
        ELSE
            Y1 <= X; Y0 <= 0;
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
```

# Demultiplexor




 **Ejemplo:** Diseñar un DEMUX 1:2 para mostrar en un display de 7 segmentos las vocales mayúsculas y minúsculas.



```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY demuxabc IS
    PORT(X: IN INTEGER RANGE 0 TO 4;
         SEL: IN STD_LOGIC;
         SEG: OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7));
END ENTITY;
ARCHITECTURE BEAS OF demuxabc IS
BEGIN
    PROCESS(SEL)
    BEGIN
        IF SEL = '0' THEN
            CASE X IS
                WHEN 0 => SEG <= X"11";-- A
                WHEN 1 => SEG <= X"61";-- E
                WHEN 2 => SEG <= X"3F";-- I
                WHEN 3 => SEG <= X"03";-- O
                WHEN 4 => SEG <= X"83";-- U
            END CASE;
        ELSE
            CASE X IS
                WHEN 0 => SEG <= X"05";-- a
                WHEN 1 => SEG <= X"21";-- e
                WHEN 2 => SEG <= X"BF";-- i
                WHEN 3 => SEG <= X"C5";-- o
                WHEN 4 => SEG <= X"C7";-- u
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
```

 - ▶ Codificador
- ▶ Decodificador
- ▶ Demultiplexor
- ▶ **Multiplexor**





 
# Multiplexor




- Es un circuito con  $n$  entradas y una sola salida.
- El tamaño de SEL depende del número de las entradas.
- $n = 2^{SEL}$ .



# Multiplexor



**Ejemplo:** Diseñar un MUX 2:1.

 


$SEL$	$y$
0	$x_0$
1	$x_1$

# Multiplexor



**Ejemplo:** Diseñar un MUX 2:1.

 

<i>SEL</i>	<i>y</i>
0	$x_0$
1	$x_1$

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY mux IS
    PORT (X0, X1: IN INTEGER RANGE 0 TO 15;
          SEL: IN STD_LOGIC;
          Y: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15);
END ENTITY;

ARCHITECTURE BEAS OF mux IS
BEGIN
    WITH SEL SELECT
        Y <= X0 WHEN '0',
            X1 WHEN OTHERS;
END ARCHITECTURE;
```

# Multiplexor



```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux IS
    PORT(X0, X1: IN INTEGER RANGE 0 TO 15;
         SEL: IN STD_LOGIC;
         Y: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15);
END ENTITY;
ARCHITECTURE BEAS OF mux IS
BEGIN
    WITH SEL SELECT
        Y <= X0 WHEN '0',
        X1 WHEN OTHERS;
END ARCHITECTURE;
```

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux IS
    PORT(X0, X1: IN INTEGER RANGE 0 TO 15;
         SEL: IN STD_LOGIC;
         Y: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15);
END ENTITY;
ARCHITECTURE BEAS OF mux IS
BEGIN
    PROCESS(SEL)
    BEGIN
        IF SEL = '0' THEN
            Y <= X0;
        ELSE
            Y <= X1;
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
```

# Multiplexor



*RTL Viewer.*

